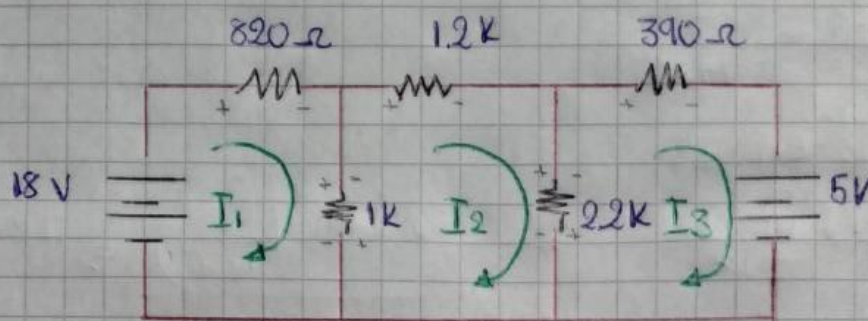


Desarrollo "Análisis de Mallas"



Análisis de Mallas

$$① \quad 1820 I_1 - 1000 I_2 = 18$$

$$② \quad 4400 I_2 - 1000 I_1 - 2200 I_3 = 0$$

$$③ \quad 2590 I_3 - 2200 I_2 = -5$$

$$I_1 = \frac{18 + 1000 I_2}{1820} = \frac{9 + 500 I_2}{910}$$

$$\begin{cases} 2590 I_3 - 2200 I_2 = -5 \\ 4400 I_2 - 1000 \left(\frac{9 + 500 I_2}{910} \right) - 2200 I_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2590 I_3 - 2200 I_2 = -5 \\ -2200 I_3 + \frac{350400 I_2 - 900}{910} = 0 \end{cases}$$

Despejo I_3

$$I_3 = \frac{-5 + 2200 I_2}{2590} = \frac{-1 + 440 I_2}{518}$$

Sustituyo I_3 en

$$-2200 \left(\frac{-1 + 440 I_2}{518} \right) + \frac{350400 I_2 - 900}{910} = 0$$

$$\frac{6672800 I_2 - 19000}{3367} = 0$$

Despejo I_2

$$I_2 = \frac{5}{1756}$$

I_2 en I_3

$$I_3 = \frac{-1 + 440 I_2}{518} = \frac{-1 + 440 \left(\frac{5}{1756} \right)}{518} \Rightarrow I_3 = \frac{3}{6146}$$

I_2 en I_1

$$I_1 = \frac{9 + 500 I_2}{910} = \frac{9 + 500 \left(\frac{5}{1756} \right)}{910} \Rightarrow I_1 = \frac{176}{15365}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = 0,01145 \text{ [A]} \rightarrow 11,4546 \text{ [mA]}, \\ I_2 = 0,002847 \text{ [A]} \rightarrow 2,8474 \text{ [mA]}, \\ I_3 = 0,000488 \text{ [A]} \rightarrow 0,4881 \text{ [mA]}, \end{array} \right.$$